

第四次作业

C-B2 T1、2

C-B3 (除T2)


C-B2

T1 C

T2 B


C-B3

T1

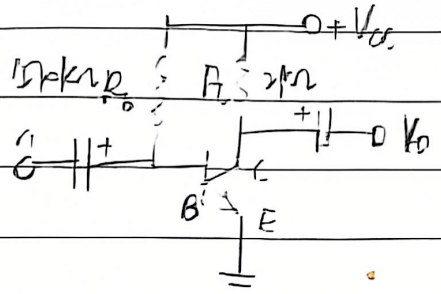

$I_C=1mA$, $V_{CE}=7V$, $V_{BE}=0.7V$

$r_{be}=1.6k\Omega$, $V_T=26mV$

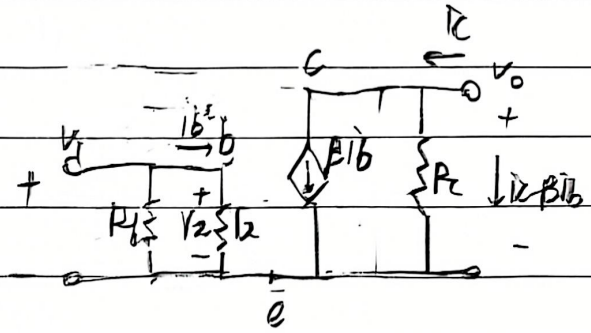

$$A_V=\frac{-\beta I_b R_c}{I_b r_{be}}=-\frac{g_m r_{be} R_c}{r_{be}}=-\frac{I_c}{V_T}R_c=-76.92$$

$$A_V=\frac{-g_m I_b r_{be} R_c}{I_b r_{be}}$$