
No.

Date.

第6次作业


CH P1

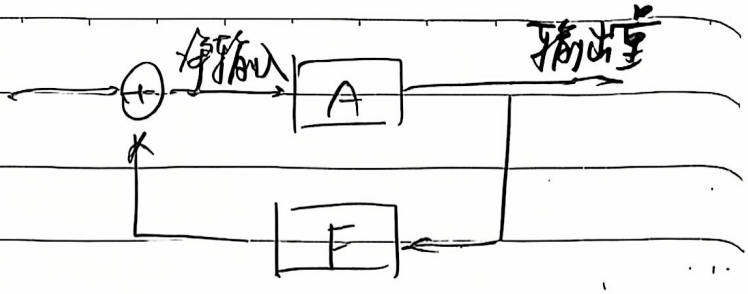

T1 A

T2 B

T3 A

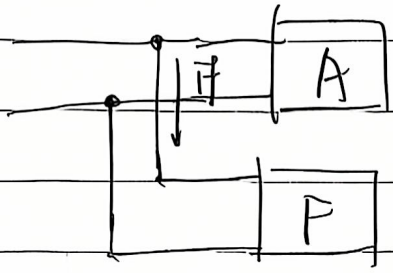

T4 A


T5 电压采样并联输入负反馈 $F=\frac{I_f}{U_o}=-\frac{1}{R_f}$

电压采样串联输入负反馈 $F=\frac{U_f}{U_o}=\frac{U_o\frac{R_s}{R_s+R_f}}{U_o}=\frac{R_s}{R_s+R_f}$

T6 电压串联负反馈

T7 D

T8 A

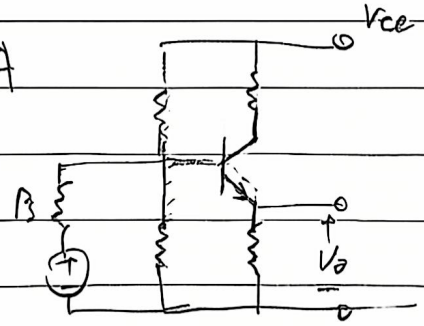

T9 C

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date.

T10 (1) CF

(2) AE

T11 C

T12 A

T13 $\frac{A}{1+AF}=100$

$\frac{dA_f}{A_f}=\frac{1}{1+AF}\cdot\frac{dA}{A}\Rightarrow\frac{1}{1+AF}=\frac{1}{20}$

$\Rightarrow\begin{cases}A=2000\\F=0.0095\end{cases}$

T14 D

T15 大小